

## Rozdział 4. Bloki funkcjonalne układów cyfrowych – Zadania


### Zadanie 4.1

Zrealizować z bramek multiplekser z szerokością multipleksowanych słów  $n = 1$  i  $k = 2$ -bitowym wejściem adresowym.

### Zadanie 4.2

Mamy 2 półsumatory i bramkę sumy logicznej. Zbudować z tych układów sumator jednobitowy pełny.

**Rozwiązanie:**

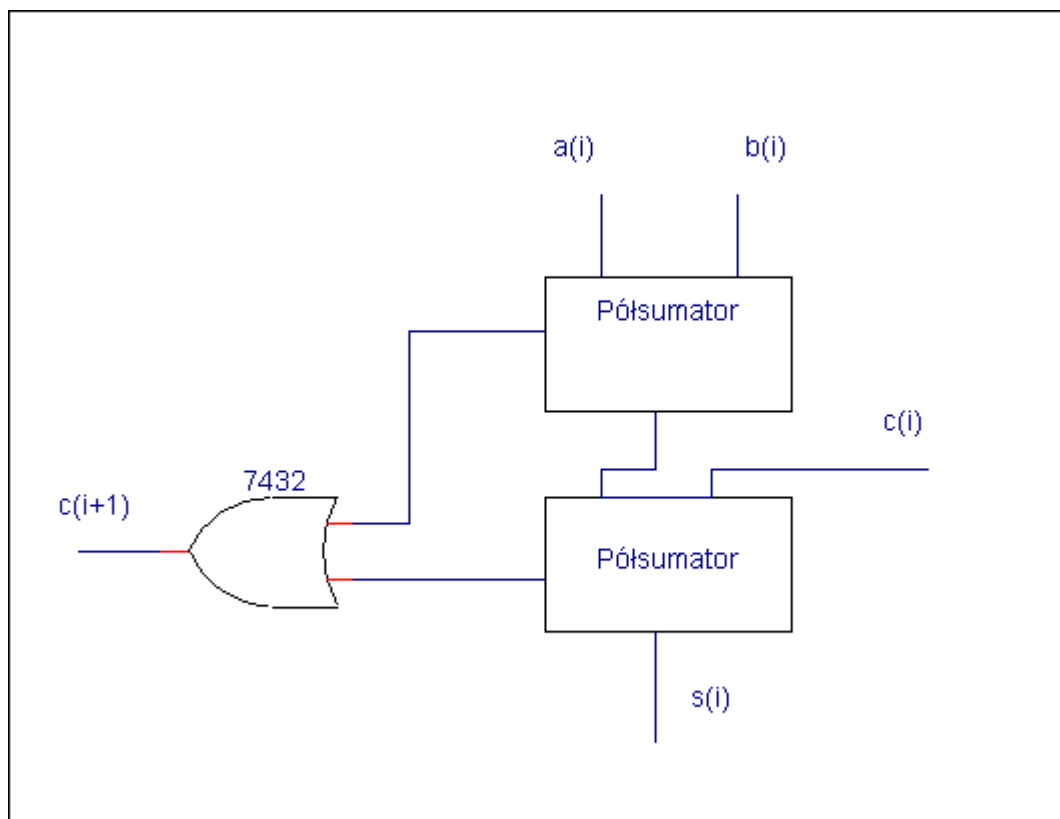

Rys. 1 Sumator jednobitowy pełny zbudowany z półsumatorów

### Zadanie 4.3

Zrealizować za pomocą multipleksa z 8-mioma wejściami informacyjnymi i trzema adresowymi następujące funkcje boolowskie:

- a)  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2) \bar{x}_3$
- b)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 x_3 + x_2$
- c)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_1$
- d)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_2$
- e)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 \oplus x_3 \oplus x_2$
- f)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \oplus \bar{x}_2 \oplus x_3 \oplus x_2$

#### **Zadanie 4.4**

Zaprojektować translator kodu BCD na kod 7-mio segmentowy (kod sterujący wyświetlaczem siedmiosegmentowym).

#### **Zadanie 4.5**

Mamy sumator 8-mio bitowy w postaci układu scalonego (nie mamy dostępu do bitów przeniesień wewnątrz układu sumatora). Zaprojektować układ kombinacyjny ustawiający znaczniki OF (Overflow Flag), CF (carry flag), AF (Auxiliary Carry Flag), PF (Parity Flag) i ZF (Zero Flag).

#### **Zadanie 4.6**

To samo co w zadaniu 2.5 ale przy założeniu, że mamy dostęp do bitów przeniesień wewnątrz sumatora.

#### **Zadanie 4.7**

Zaprojektować translator kodu temperaturowego z 32 poziomami (kod stosowany w przetwornikach A/D typu flash) na kod NKB.

#### **Zadanie 4.8**

Zaprojektować 8 wejściowy koder priorytetowy tzn. układ podający pozycję najwyższej położonej jedynki na 8 bitowym wejściu.

#### **Zadanie 4.9**

Zaprojektować sumator 4 bitowy z multiplexerów z wejściami adresowymi 3 bitowymi.

#### **Zadanie 4.10**

Zrobić sumator 8- mio bitowy z multiplexerów o 5 bitowym wejściu adresowym.

#### **Zadanie 4.11**

Zaprojektować układ kombinacyjny zamieniający

- a) 8 bitowy kod NKB na 8 bitowy kod Gray'a
- b) 8 bitowy kod Gray'a na 8 bitowy kod NKB

#### **Zadanie 4.12**

Zaprojektować układ kombinacyjny obliczający sumę modulo  $m$  tzn.  $y = x_1 \oplus_m x_2$ , gdzie  $x_1, x_2 \in Z_m$ . Zaprojektować układ dla dowolnego  $m$  i dla przypadku gdy liczby  $x_1, x_2 \in Z_m$  i  $m$  są reprezentowane za pomocą słów 8 bitowych.

#### **Zadanie 4.13**

Założmy, że mamy scalony 16 bitowy układ mnożący (wejścia są 8-bitowe, wyjście 16-bitowe) używając tego układu zaprojektować układ kombinacyjny obliczający iloczyn modulo  $m$  tzn.  $y = x_1 \otimes_m x_2$ , gdzie  $x_1, x_2 \in Z_m$ ,  $2 \leq m < 256$  i liczby te są reprezentowane za pomocą słów 8-bitowych.

#### **Zadanie 4.14**

Znaleźć funkcję boolowską realizowaną przez układ z rys.1 i przedstawić ją w postaci normalnej dysjunkcyjnej.

### Zadanie 4.15


Zaprojektować układ ustawiający znacznik nadmiaru w 8 bitowym zapisie moduł znak.

### Zadanie 4.16

Zaprojektować z bloków funkcjonalnych translator kodu BCD 8421 na kod BCD 1 z 10. Wyposażyć układ w układ kontroli tego czy 4 bitowe słowo wejściowe jest słowem kodowym kodu BCD 8421.

#### Rozwiązanie


Rozwiązanie wykorzystujące 4-bitowy dekodery i komparator pokazane jest na Rys. 2. Komparator porównuje 4-bitowe słowo wejściowe ze słowem 1001 (liczbą 9 w kodzie BCD).

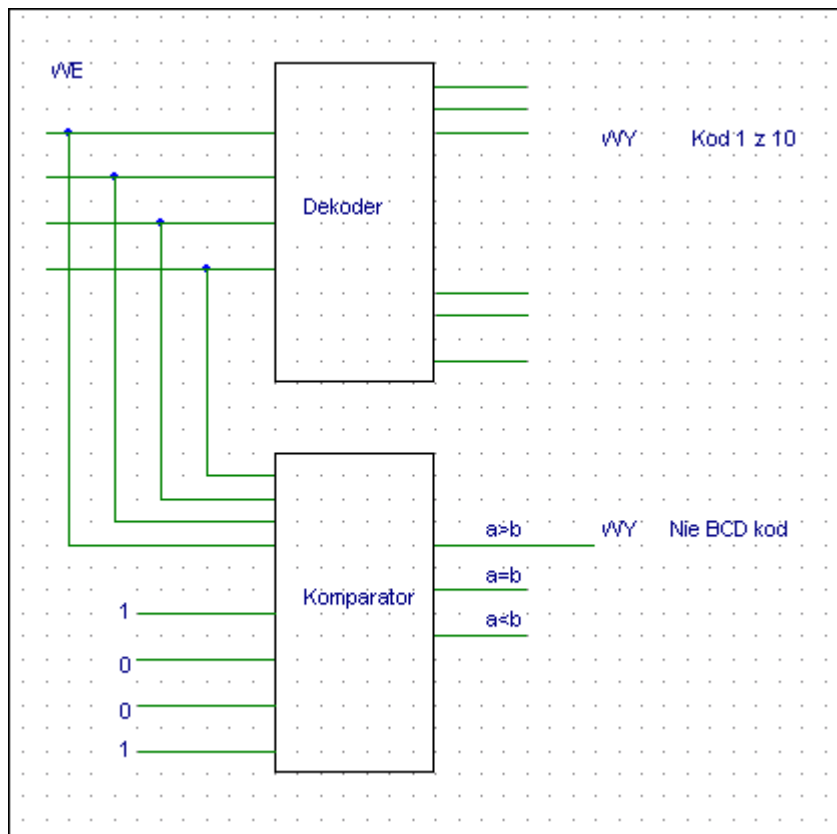

Rys. 2. Translator kodu BCD 8421 na kod BCD 1 z 10; sygnał „Nie BCD kod”=1, jeśli podane na wejście układu słowo nie jest słowem kodowym kodu BCD 8421

### Zadanie 4.17

Jaką funkcję boolowską realizują układy pokazane na Rys. 3.

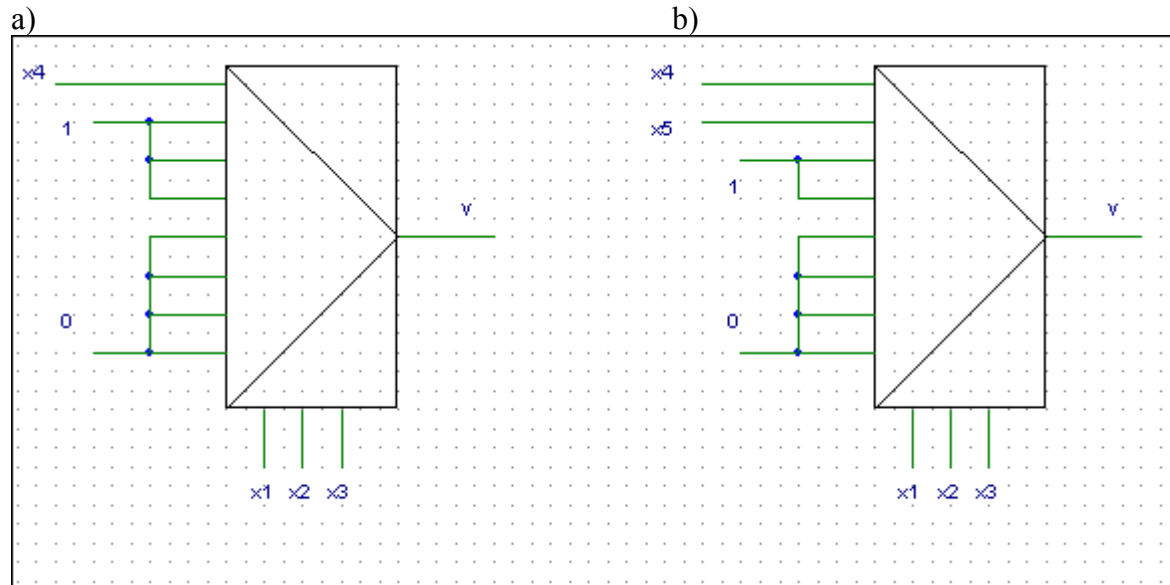

Rys. 3. Multiplexery realizujące pewną funkcję boolowską

**Rozwiązanie:**


Układ z Rys. 4.2 a) realizuje funkcję:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot x_4 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3$$

Układ z Rys. 4.2 b) realizuje funkcję:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot x_4 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 \cdot x_5 + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3$$

### Zadanie 4.18

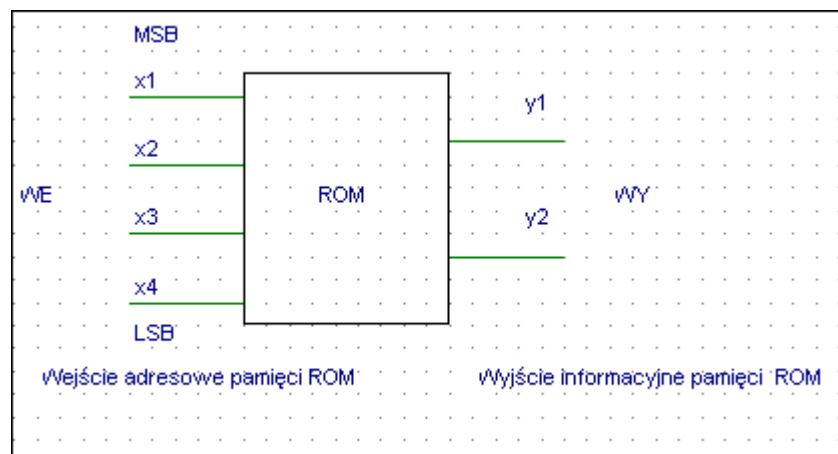

Rys. 4. Realizacja funkcji boolowskiej za pomocą pamięci ROM.

W naturalny sposób do realizacji funkcji boolowskiej można wykorzystać pamięć ROM (por. rys. 4.). Nie jest to metoda oszczędna, ale umożliwia na ogół łatwą realizację i modyfikację funkcji boolowskiej, np. w przypadku zastosowania pamięci typu flash. Podać wypełnienie pamięci ROM takie, by układ z rys. 4 generował funkcję:

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_4}$$

$$y_2 = f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

Zastosowana pamięć ROM ma wejście adresowe 4-bitowe i wyjście informacyjne 2-bitowe.

### Rozwiązanie:

Zawartość pamięci ROM opisuje tabelka z Rys. 5. Jest to tabelka zawierająca jednocześnie tabelki prawdy funkcji

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_4}$$


i funkcji.  $y_2 = f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$ .

WEJŚCIA ADRESOWE PAMIĘCI ROM      WYJŚCIA INFORMACYJNE

x1	x2	x3	x4	y1	y2
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Rys.5 Tabelka opisująca zawartość pamięci ROM

### Zadanie 4.19

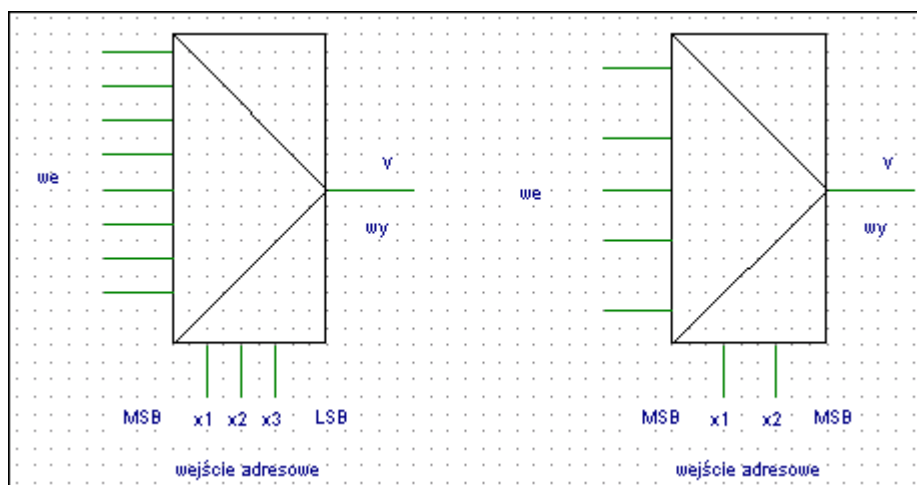

Rys. 6. Multipleksery wykorzystywane do realizacji funkcji boolowskiej

Mamy dwa multipleksery jeden z 3 bitowym słowem adresowym a drugi z 2-bitowym słowem adresowym por. Rys. 6. Zrealizować za pomocą tych 2 multiplekserów funkcję boolowską  $f : \{0,1\}^5 \rightarrow \{0,1\}$  zadaną wzorem


$$y = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_4 \cdot x_5 + x_1 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5$$

**Rozwiązanie:**

Wprowadźmy funkcję boolowską  $g : \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ , gdzie  $g(a,b) = \overline{a} + b$ , wówczas

$$y = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_4 \cdot x_5 + x_1 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5 = (\overline{x_2} + x_3) \cdot x_1 \cdot x_4 \cdot x_5 = g(x_2, x_3) \cdot x_1 \cdot x_4 \cdot x_5$$

Z powyższej równości wynika jak zrealizować za pomocą 2 multiplekserów z Rys. 6. funkcję  $y = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ . Szczegóły pokazane są na Rys. 7.

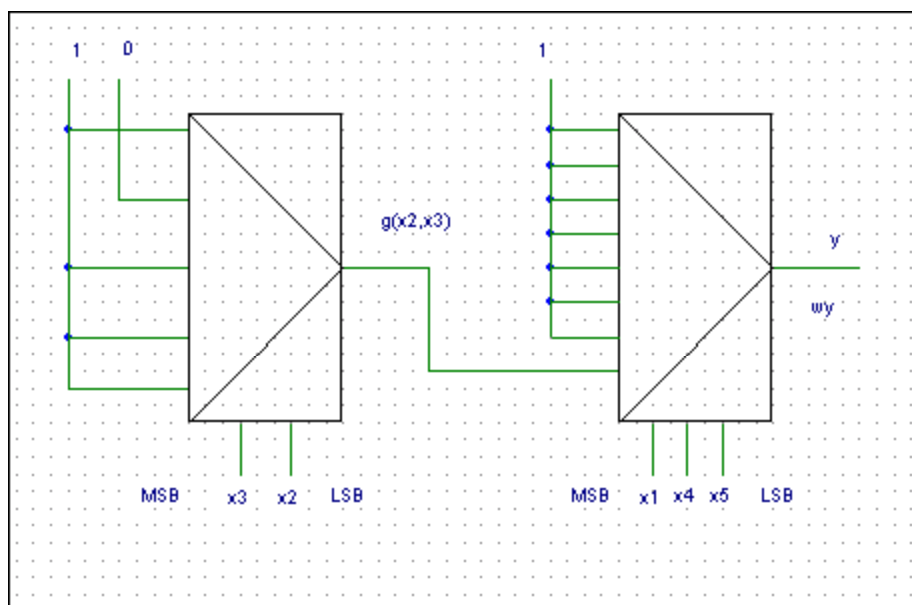


**Rys. 7. Realizacja funkcji boolowskiej  $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_4 \cdot x_5 + x_1 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5$**

#### Zadanie 4.20

Mamy tylko dwa multipleksery z 2 bitowym słowem adresowym. Zrealizować za pomocą tych 2 multiplekserów funkcję boolowską  $f : \{0,1\}^5 \rightarrow \{0,1\}$  zadaną wzorem

$$y = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot x_4 \cdot x_5 + \overline{x_4} \cdot \overline{x_5}$$

### Rozwiązanie:

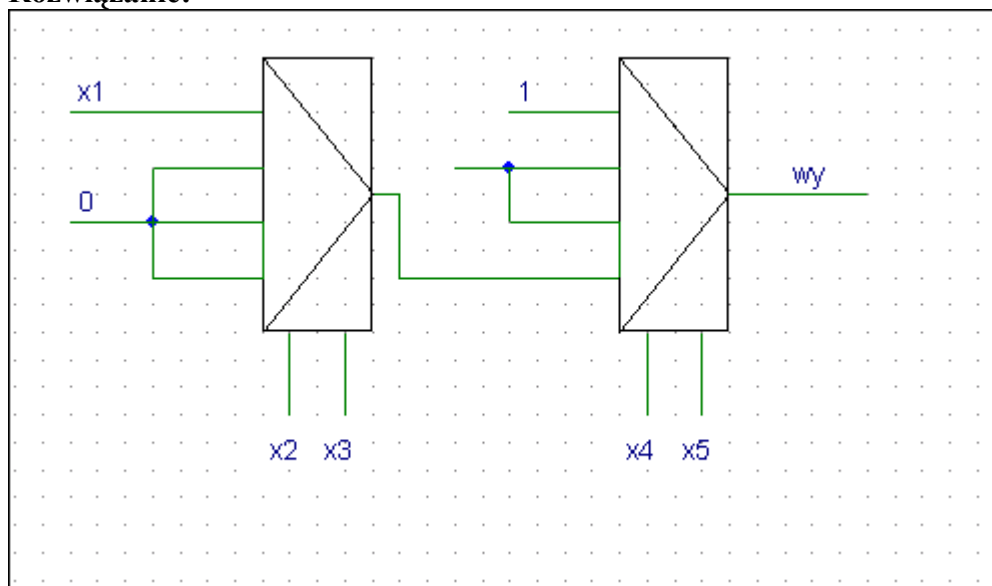


**Rys. 8. Realizacja funkcji boolowskiej**  $y = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot x_4 \cdot x_5 + \overline{x_4} \cdot \overline{x_5}$  **za pomocą 2 multiplexerów z 2 bitowymi wejściami adresowymi**

### Zadanie 4.21

Mamy 8 bitowy rejestr równoległo-równoległy i pamięć PROM z 8 bitowym wejściem adresowym i 8 bitowym słowem danych. Zaprojektować 2 dekadowy licznik w kodzie BCD.

### Rozwiązanie:

Na rys. 9 pokazana jest struktura licznika

 

**Rys. 9. Dwudekadowy licznik w kodzie BCD**

Zawartość pamięci PROM Czytelnik sam łatwo ustali. Początek tabelki opisującej zawartość pamięci PROM jest następujący.

PROM		
Adres	Zawartość komórki	
0	0000	0001
1	0000	0010
2	0000	0011
3	0000	0100
itd		

Rys. 10 Zawartość pamięci PROM układu

### Zadanie 4.22


Zaprojektować a) licznik modulo 5 b) licznik modulo 7 c) licznik synchroniczny modulo 5 d) licznik synchroniczny modulo 7.

### Zadanie 4.23

Mamy 4-bitowy rejestr i 4-bitowy sumator zaprojektować wykorzystując te układy licznik mod 16.

#### Rozwiązanie:

Przykładowe rozwiązanie układu licznika pokazane jest na rys. 11.

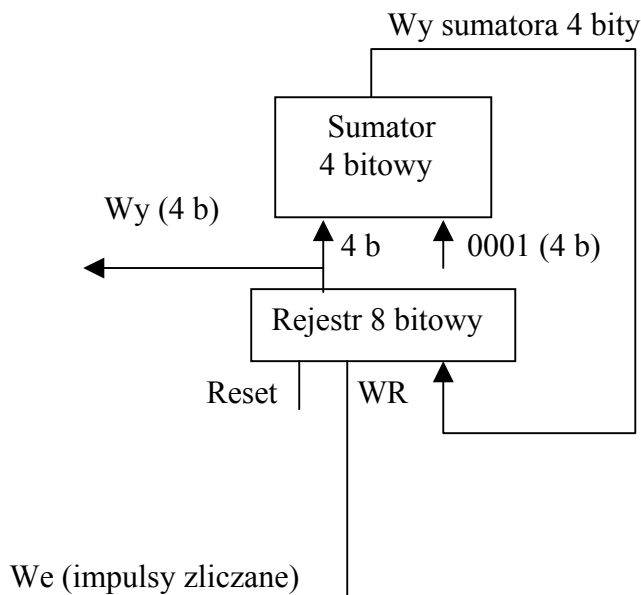

Rys. 11. Licznik modulo 16 wykorzystujący rejestr i sumator


### Zadanie 4.24

Mamy jeden 4-bitowy rejestr równoległo-równoległy, 2-wejściowe bramki EXOR (ile trzeba) i inwertery. (ile trzeba). Zaprojektować wykorzystując te układy licznik mod 16.



**Rozwiązanie:**

Przykładowe rozwiązanie układu licznika pokazane jest na rys. 11 z tym, że zamiast sumatora stosujemy układ inkrementacji o 1 zbudowany za pomocą sum modulo 2 i inwerterów (rys. 12).

 

Rys. 12. Układ inkrementacji o 1

**Zadanie 4.25**

Zaprojektować układ określający liczbę jedynek w podawanym na wejście układu słowie.

**Zadanie 4.26**

Zaprojektować układ podający na 1 bitowe wyjście jedynkę dokładnie wtedy gdy w słowie wejściowym mamy  $k$  jedynek. Liczba  $k$  jest podawana na wejście programujące. Zaprojektować wersję ze słowem podawanym równolegle (8 bitów w słowie) i podawanym szeregowo (dowolna liczba bitów w słowie),  $k$  jest zapisywane za pomocą 8 bitowego słowa..

**Zadanie 4.27**


Mamy jeden 4 bitowy rejestr równoległo-równoległy i bramki EXOR 2 wejściowe (dowolną ilość). Zaprojektować układ liczący w 4 bitowym kodzie Graya.

**Zadanie 4.28**

Mamy jeden 4 bitowy licznik (modulo  $2^4$ ) i bramki EXOR 2 wejściowe (dowolną ilość). Zaprojektować układ liczący w 4 bitowym kodzie Graya.

**Zadanie 4.29**


Zaprojektować programowany licznik synchroniczny modulo  $m \leq 2^n$ . Dysponujemy rejestrem  $n$  bitowym,  $n$  bitowym sumatorem,  $n$  bitowym komparatorem i  $n$  bitowym multiplexerem z wejściem adresowym 1 bitowym por rys. 13.

 

Rys. 13.  $n$ -bitowy multiplekser z wejściem adresowym 1-bitowym

**Rozwiązanie:**

Schemat układu programowanego licznika modulo  $m$  pokazany jest na rys.14.

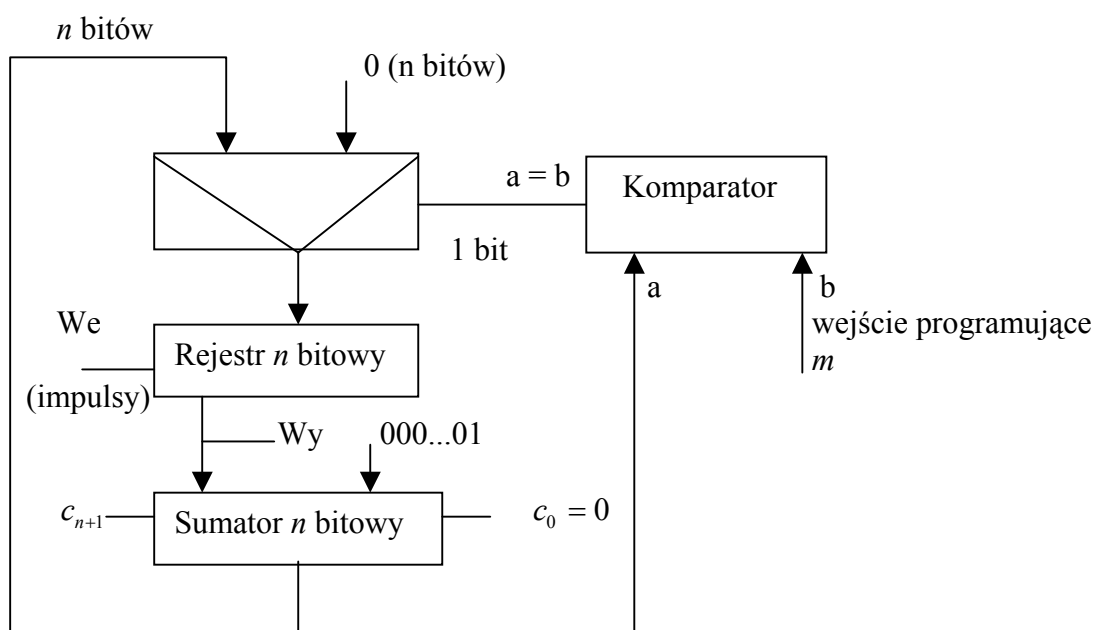

Rys.14. Układ programowanego licznika modulo  $m$